

Практическая работа №5

студент: Зацепина М.Е. группы № 8871

3 января 2019 г.

Задание: Нарисовать электрическую схему.

Решение:

